

**CIT 593 Fall 2014 HW3 rubric (Max: 100 + 7.5 EC points)**

**3.14 (2 points)**

A 16 input multiplexer will have one output line. It will have 4 select lines.

.....

**3.15 (10 points)**


$C_{in}$	1	1	1	0
A	0	1	1	1
B	1	0	1	1
S	0	0	1	0
$C_{out}$	1	1	1	1

$A = 7, B = 11, A + B = 18$ . In the above calculation, the result (S) is 2!! This is because 18 is too large a number to be represented in 4 bits. Hence there is an overflow -  $C_{out}[3] = 1$ .


.....

**3.16. (12 points)**


$Z = \text{XNOR}(A, B, C)$

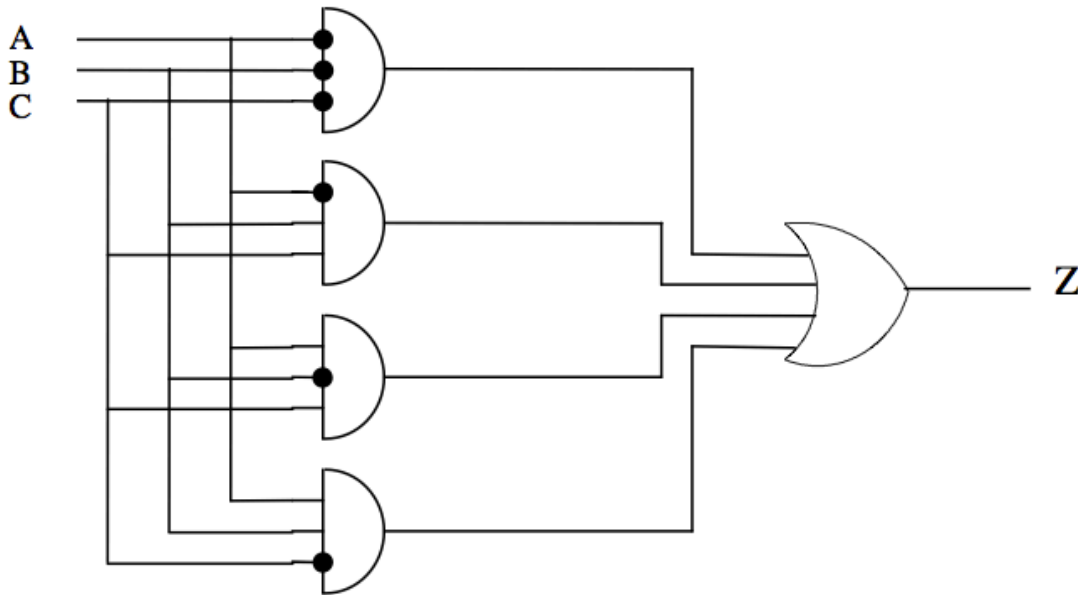

### 3.20 (10 points)

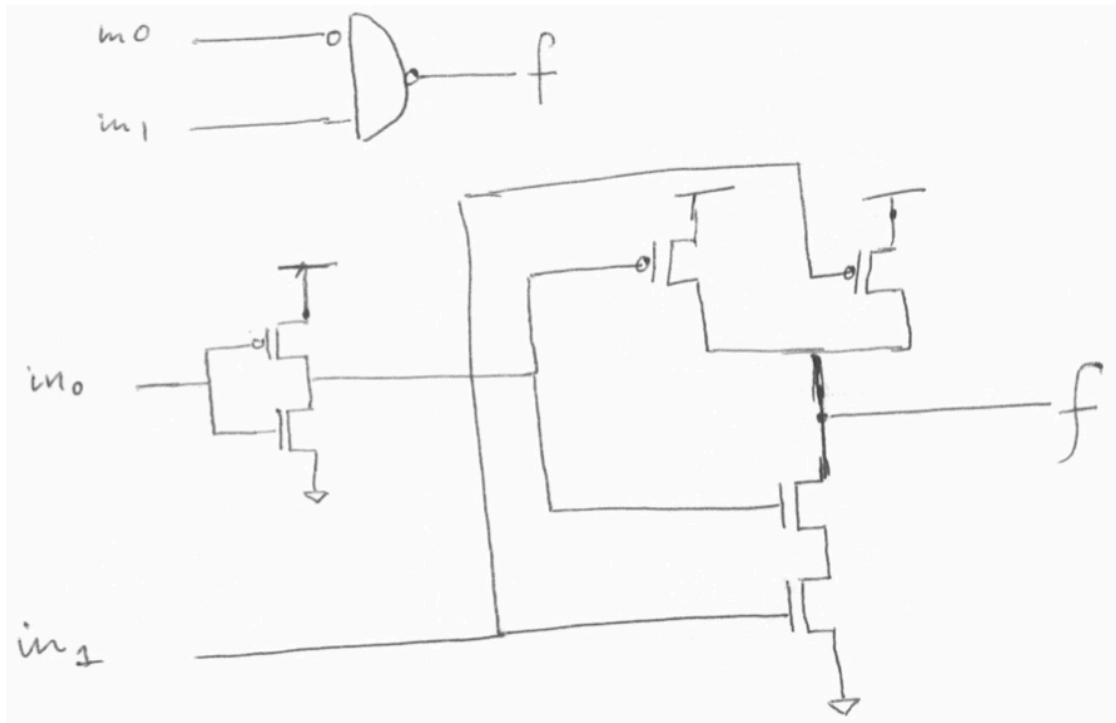

### 3.22 (15 points)



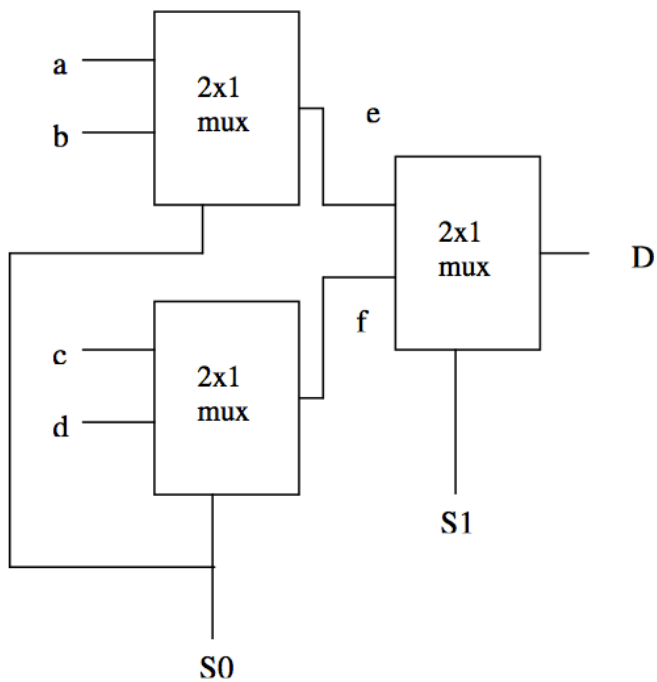


S1	S0		e	f	D
0	0		a	c	a
0	1		b	d	b
1	0		a	c	c
1	1		b	d	d

3.23 (10 points)

A	B	C		Z
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		0
1	0	0		0
1	0	1		0
1	1	0		0
1	1	1		0


3.44 (6 points)

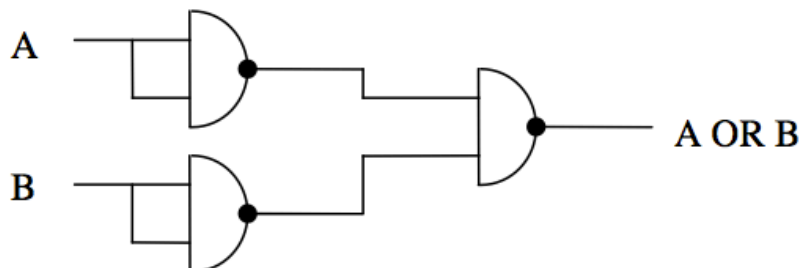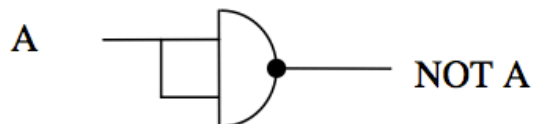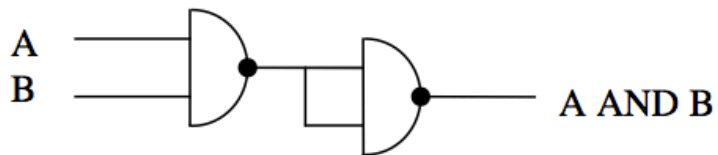

Custom Problem 1: (20 points)

Normal (Non-E.C version)

NORMAL VERSION

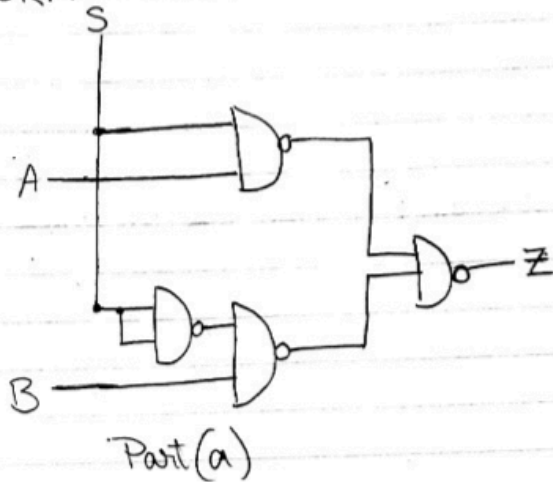


A	B	If $S=0$ , $Z$	If $S=1$ , $Z$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Part (b)

$\therefore$  if  $S=0$ ,  $Z=B$   
 if  $S=1$ ,  $Z=A$

E.C. Version: (22.5 points -20 for normal and 2.5 extra because this is EC)

EXTRA CREDIT VERSION

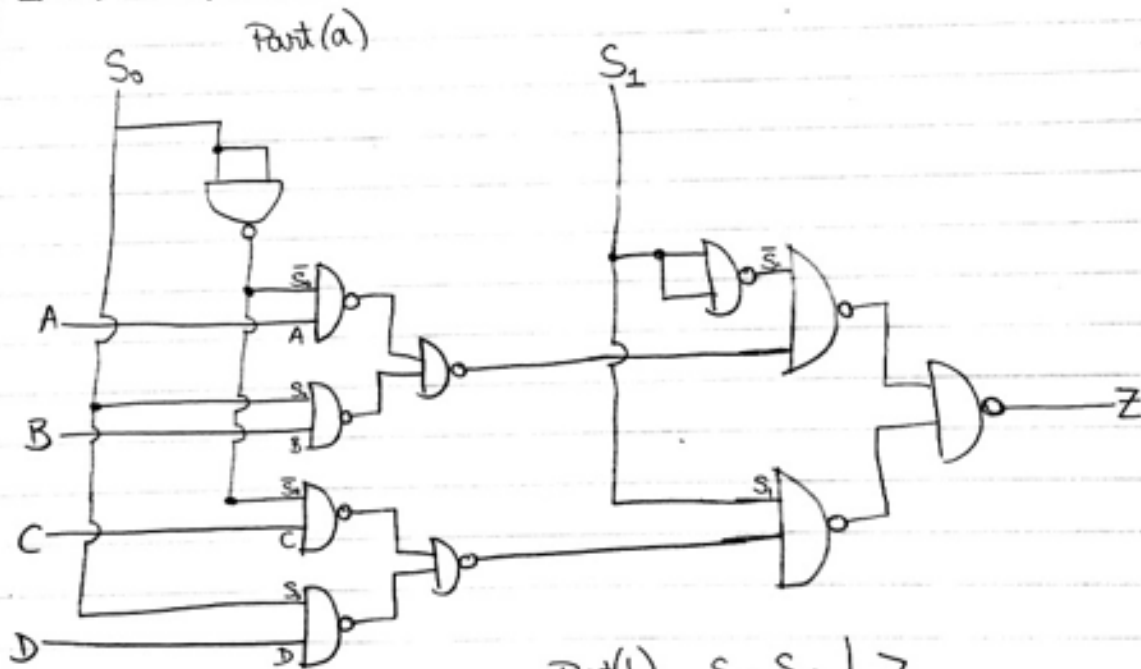

Part (b)

$S_0$	$S_1$	$Z$
0	0	A
0	1	C
1	0	B
1	1	D

Custom Problem 2: (15 points - 5 each)

$$AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) \quad \text{By distributive law}$$

$$= A1 \quad \text{Since } (B + \bar{B}) = 1$$

$$= A \quad \text{Since } (A1) = A$$

$$\begin{aligned}
 (A + B)(A + \bar{B}) &= A + (B\bar{B}) \quad \text{By distributive law} \\
 &= A + 0 \quad \text{Since } (B\bar{B}) = 0 \\
 &= A \quad \text{Since } A + 0 = A
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A(A + B) &= AA + AB \quad \text{By distributive law} \\
 &= A + AB \quad \text{Since } AA = A \\
 &= A(1 + B) \quad \text{By distributive law} \\
 &= A1 \quad \text{Since } (1 + B) = 1 \\
 &= A
 \end{aligned}$$

.....


EXTRA CREDIT: (2.5 points - as specified by the question) NOTE: for EC, its either all or nothing 3.28:

- a) 3
- b) 3
- c) 9
- d) 4

e)

A[1]	A[0]	B[1]	B[0]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

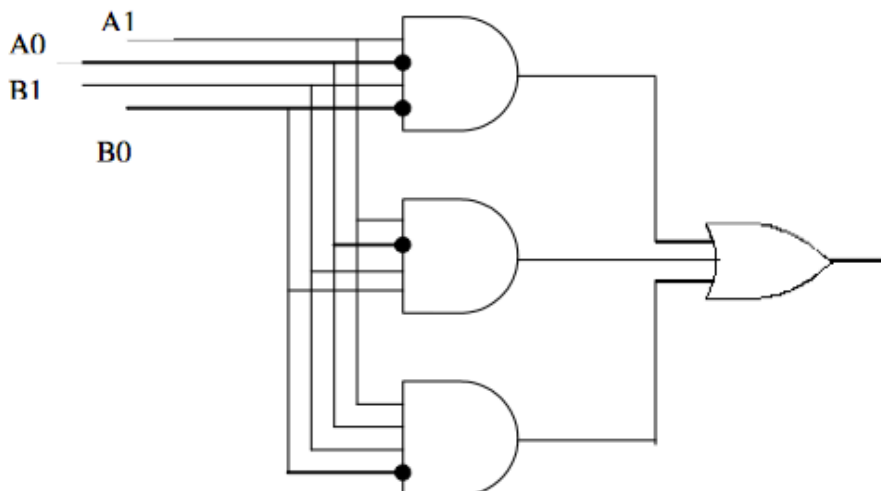f)  $Y_2 = A_1.A_0'.B_1.B_0' + A_1.A_0'.B_1.B_0 + A_1.A_0.B_1.B_0'$



EXTRA CREDIT Q2: (2.5 points – as specified by the question) NOTE: for EC, its either all or nothing

